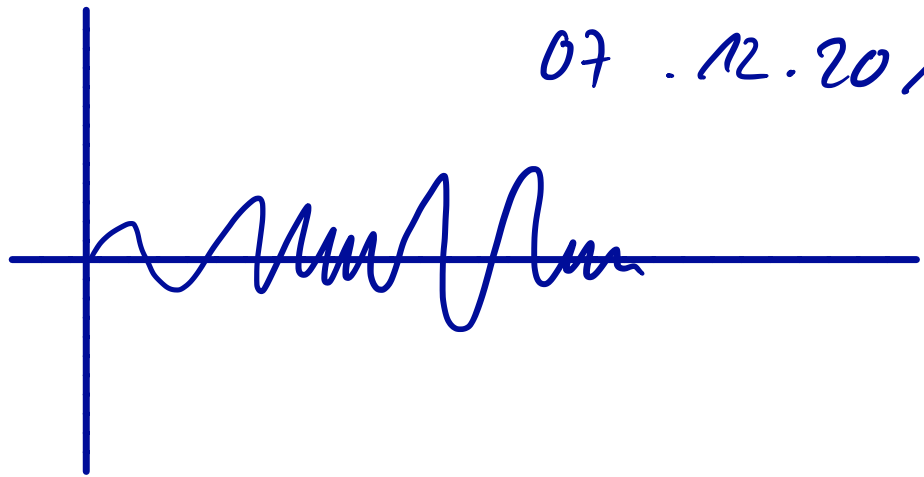



Signalverstärkung  
mit Transistor:

07.12.2017



Multiplikation:

$$13 \cdot 5 = 65$$

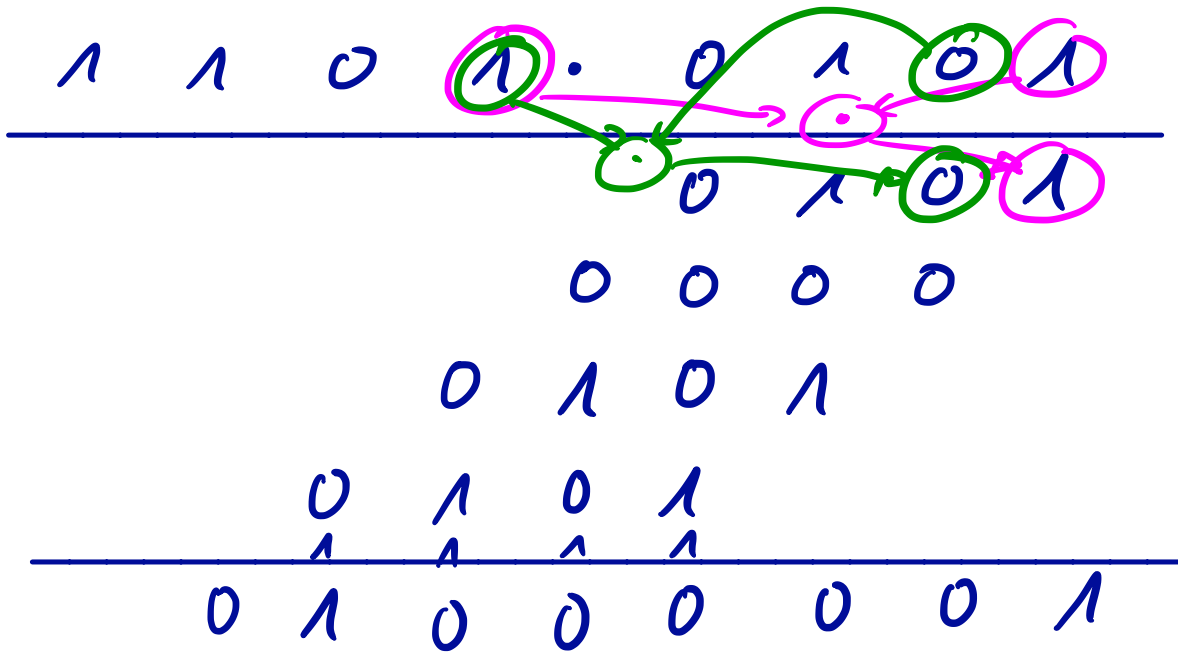

# Aufbau Schieberegister (bei Multiplizierer-Schaltung):

